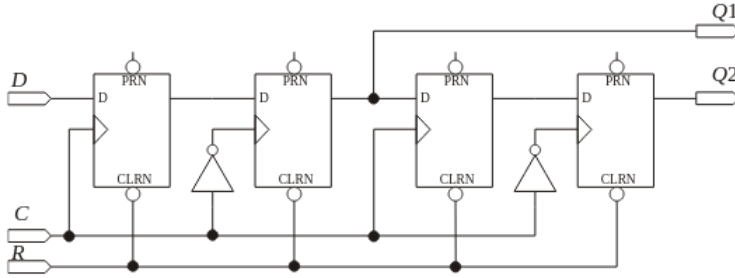


Lab 4

2-разрядный 1-тактовый сдвигающий регистр на D-триггере (DFF)

ДОРИСОВАТЬ ВЫХОДЫ В ПРОМЕЖУТКАХ Q1.1, Q2.2



D-data

R-reset

C-clock signal

Сигнал который синхронизирует работу триггеров. При каждом фронте тактового сигнала данные сдвигаются от одного триггера к следующему.

DFF(Data Flow Flip-Flop) - D-триггер здесь работает с тактовым сигналом (C-clock signal). Он обновляет свое состояние только в момент перехода тактового сигнала. Треугольник включает триггер

Как просимулировать работу регистра:

1. Подготовка к симуляции:

- Постройте схему, состоящую из двух D-триггеров, подключённых последовательно: выход первого триггера подается на вход второго триггера.

2. Сигналы для симуляции:

- Тактовый сигнал (C): Подайте на вход C периодический сигнал, который будет инициировать сдвиг данных. Важно синхронизировать такты с другими сигналами.
- Входные данные (D): Поочередно подавайте значения (0 или 1) на вход D, чтобы наблюдать за тем, как данные сдвигаются через регистр.
- Сброс (R): Используйте сигнал сброса, чтобы обнулить значения триггеров в начале симуляции или при необходимости.

3. Шаги симуляции:

- В начале симуляции подайте активный сигнал сброса ($R = 0$), чтобы очистить регистр (Устанавливаем начальное состояние).
- Установите сигнал сброса в неактивное состояние ($R = 1$).
- Начните подавать тактовые импульсы на вход C и изменяйте данные на входе D.
- Наблюдайте, как данные сдвигаются с входа первого триггера на второй на каждом такте.

4. Порядок работы регистра:

1. Первый такт:

- На вход D1 подается первый бит данных (например, 1).
- Когда тактовый сигнал C переходит с 0 на 1 (передний фронт), значение на входе D1 записывается в первый триггер (Q1).
- В результате, $Q1 = 1$, а Q2 остаётся 0, так как второй триггер ещё не получил данных от первого.

2. Второй такт:

- На следующий передний фронт тактового сигнала C, значение первого триггера (Q1) сдвигается во второй триггер (Q2).
- В то же время на вход D1 можно подать новый бит (например, 0).
- Теперь $Q1 = 0$ (новое значение на входе D1), а $Q2 = 1$ (значение, сдвинутое из первого триггера).

3. Следующие такты:

- Процесс продолжается: данные на входе D1 с каждым тактом записываются в первый триггер, а данные из первого триггера сдвигаются во второй триггер. Каждый такт обновляет выходы Q1 и Q2 в зависимости от поступающих данных.

D	C	R	Q1	Q2
1	0	1	0	0
1	1	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	1	0	1

```


LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY vhd2r1tsdvig IS
    PORT (
        d, c, r : IN STD_LOGIC;
        q2 : INOUT STD_LOGIC;
        q4 : OUT STD_LOGIC);
END vhd2r1tsdvig;
ARCHITECTURE behav OF vhd2r1tsdvig IS


    SIGNAL q1 : STD_LOGIC := '1';
    SIGNAL q3 : STD_LOGIC := '1';
BEGIN
    PROCESS (r, d, c)
    BEGIN
        IF r = '1' THEN
            IF c = '1' THEN
                q1 <= d;
                q3 <= q2;
            ELSIF c = '0' THEN
                q2 <= q1;
                q4 <= q3;
            END IF;
        ELSE
            q1 <= '0';
            q2 <= '0';
            q3 <= '0';
            q4 <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END behav;

```

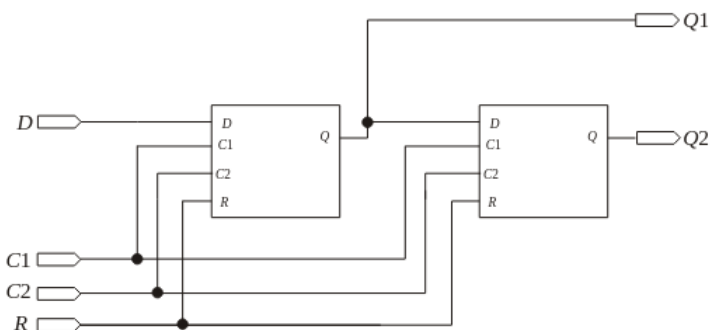2-разрядный 2-тактный сдвигающий регистр (на D-триггере с двумя тактовыми входами)



C1 & C2-clock

 

Это двухтактный D-триггер(Дорисовать выход в промежутке)

Описание двухтактного D-триггера

- Вход данных (D):**
 - Сигнал данных, который поступает на вход триггера и записывается внутрь триггера в зависимости от тактовых сигналов.
- Тактовые сигналы (C1 и C2):**
 - Два тактовых сигнала управляют моментами записи данных в триггер.
 - Тактовый сигнал C1 обычно управляет захватом данных на входе D.
 - Тактовый сигнал C2 управляет передачей данных на выход, т.е. в момент его активации данные фиксируются на выходе Q.
- Выход (Q):**
 - Сигнал на выходе, который хранит текущее состояние данных после активации C2.
- Сброс (Reset, R):**
 - Как и в стандартных триггерах, сброс обнуляет значение триггера, устанавливая его выход в "0".

2-разрядный 2-тактный сдвигающий регистр – это устройство, которое сдвигает данные на 2 позиции за полный цикл работы. В отличие от обычного регистра, который использует один тактовый сигнал (Clock), здесь используется два тактовых сигнала (C1 и C2). Это значит, что данные могут перемещаться не только за один такт, но за два такта, что позволяет более гибко управлять сдвигом информации.

Описание работы:

- Инициализация (сброс):**
 - В начале работы подаётся сигнал сброса ($R = 0$), который обнуляет оба триггера ($Q1 = 0$ и $Q2 = 0$). После этого сброс деактивируется ($R = 1$).
 - Первый такт (C1):**
 - Когда первый тактовый сигнал (C1) переходит с 1 на 0 (передний фронт), и (C2) переходит с 0 на 1 данные с входа D1 записываются в первый триггер (Q1).
 - Второй такт (C2):**
 - При следующем переходе тактового сигнала C1 и C2, значение первого триггера (Q1) передаётся во второй триггер (Q2).
 - Первый триггер при этом может принять новые данные с входа D1.
- !!C1 и C2 чередуются, если подать 2 одинаковых сигнала ничего не будет!!

D	C1	C2	R	Q1	Q2
1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY vhd8 IS
    PORT (
        d, c1, c2, r : IN STD_LOGIC;
        q1, q2, q3 : INOUT STD_LOGIC;
        q4 : OUT STD_LOGIC);
END vhd8;


ARCHITECTURE behav OF vhd8 IS
BEGIN
    PROCESS (r, c1, c2, d)
    BEGIN
        IF r = '1' THEN
            IF c1 = '1' THEN
                q1 <= d;
                q3 <= q2;
            END IF;

            IF c2 = '1' THEN
                q2 <= q1;
                q4 <= q3;
            END IF;
        ELSIF r = '0' THEN
            q1 <= '0';
            q2 <= '0';
            q3 <= '0';
            q4 <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END behav;

```

Простейший регистр памяти

 Подать инфу, после включить запись и только после включить чтение



Принцип работы

Сначала, как и везде, чистим, обнуляем триггеры, то есть подаем 0 на reset и ставим в 1. Работает регистр памяти так, что мы сначала подаем сигналы на входы (X1...X4), ПОСЛЕ ЧЕГО нажимаем запись (переводим write с 0 в 1) и следующим шагом читаем их в выходы (read с 0 в 1) в этот момент выводятся записанные сигналы.

Пример:

X1	X2	X3	X4	write	reset	read	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY vhd9 IS
    PORT (
        x1, x2, x3, x4, read, write, reset : IN STD_LOGIC;
        q1, q2, q3, q4 : INOUT STD_LOGIC);
END vhd9;

ARCHITECTURE behavior OF vhd9 IS
    SIGNAL i1, i2, i3, i4 : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS (x1, write, reset, read)
    BEGIN
        IF reset = '0' THEN
```

```

        i1 <= '0';
    ELSIF reset = '1' THEN
        IF (write = '1') THEN
            i1 <= x1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

PROCESS (x2, write, reset, read)
BEGIN
    IF reset = '0' THEN
        i2 <= '0';
    ELSIF reset = '1' THEN
        IF write = '1' THEN
            i2 <= x2;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

PROCESS (x3, write, reset, read)
BEGIN
    IF reset = '0' THEN
        i3 <= '0';
    ELSIF reset = '1' THEN
        IF write = '1' THEN
            i3 <= x3;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;


PROCESS (x4, write, reset, read)
BEGIN
    IF reset = '0' THEN
        i4 <= '0';
    ELSIF reset = '1' THEN
        IF write = '1' THEN
            i4 <= x4;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

q1 <= i1 AND read;
q2 <= i2 AND read;
q3 <= i3 AND read;
q4 <= i4 AND read;

END behavior;

```

 Универсальный регистр(4-разрядный сдвигающий регистр с параллельным входом и параллельным/последовательным выходом)



Как я понял, если мы хотим записать инфу параллельно(из всех d входов), мы включаем `load` '1' и записываем.

Переход `c` из '1' в '0' является началом записи, следующий переход из '0' в '1' концом записи.

`ser` - последовательный ввод информации, информация которую будем записывать при отключенном `load`, выводится она, как я понял, в выход `q1`. Но, проводя симуляцию я запутался, и не понял как она работает.

`r` - reset, очистка выходов.

`o` - не трогаем.

п.10 Синтезируемость и вся дребедень

Ну тут сказать нечего, просто действуем по методичке, тупой копипаст.