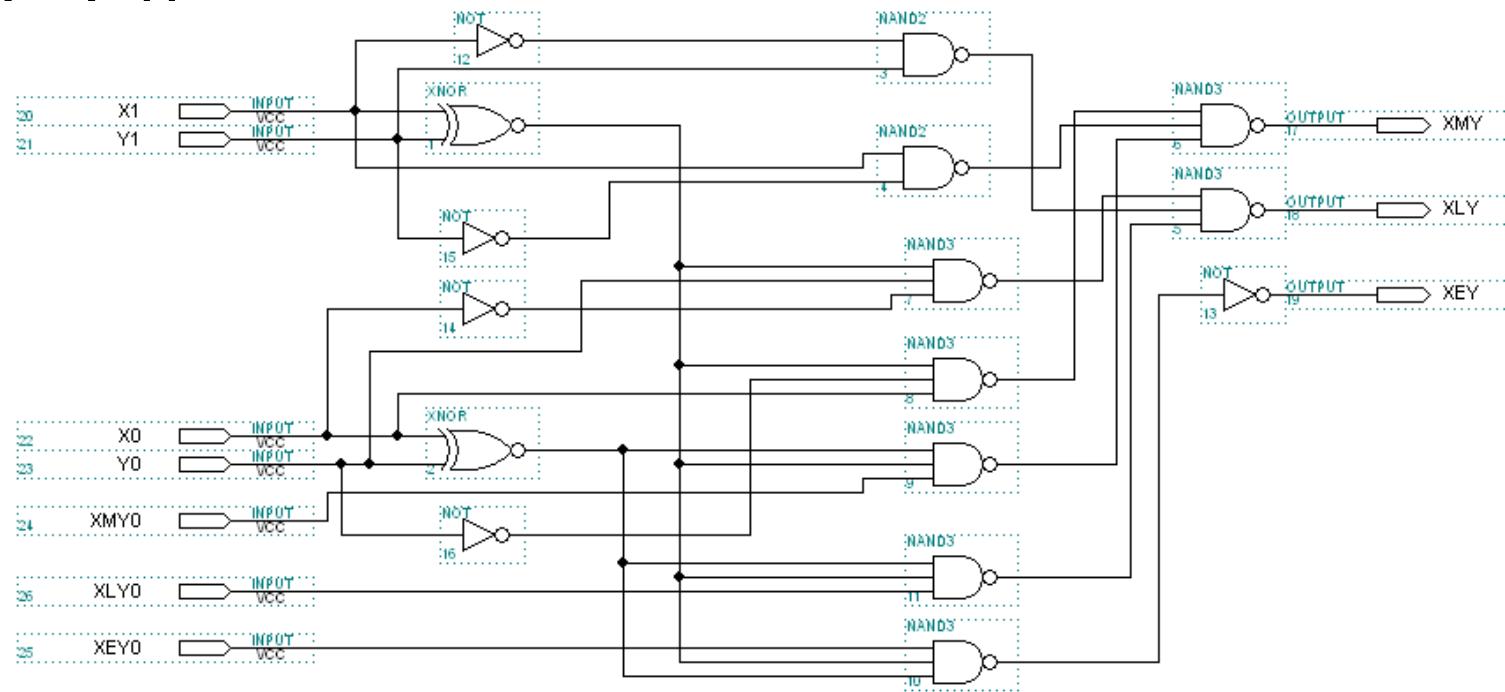


# Пункт 1. Схема компаратора для двоичных слов из двух разрядов



Выходы:

XMY - X more Y (Больше)

XLY - X less Y (Меньше)


XEY - X equal Y (Равный)

Входы:

X(0,1); Y(0,1) - двоичные двухразрядные слова

XMY0, XLY0, XEY0 - необходимы для увеличения разрядности, то есть если сравниваются не двухбитные, а четырехбитные (что реализуем дальше), то на эти входы подаются сигналы с соответствующих выходов такого же двухбитного компаратора, который сравнивает два младших разряда.

## Таблица истинности для п.1.

 

На выходах XMY0, XLY0, XEY0 мы симулируем, что 2 младших разряда X,Y больше, меньше или равны, то есть сравниваем уже 2 старших разряда с данными условиями.


## Поведенческий VHDL код п.1.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY punkt4 IS
PORT (
    x: in std_logic_vector(1 downto 0);
    y: in std_logic_vector(1 downto 0);
    xmy0, xly0, xey0 : in std_logic;
    xmy, xly, xey : out std_logic
);
end punkt4;
Architecture behave of punkt4 is
begin
    Process(x,y,xmy0,xey0,xly0)
    begin
        if(x>y) then
            xly<='0';
            xey<='0';
            xmy<='1';
        elsif(x<y) then
            xly<='1';
            xey<='0';
            xmy<='0';
        else
            xmy<=xmy0;
            xly<=xly0;
            xey<=xey0;
        end if;
    end process;
end behave;


```
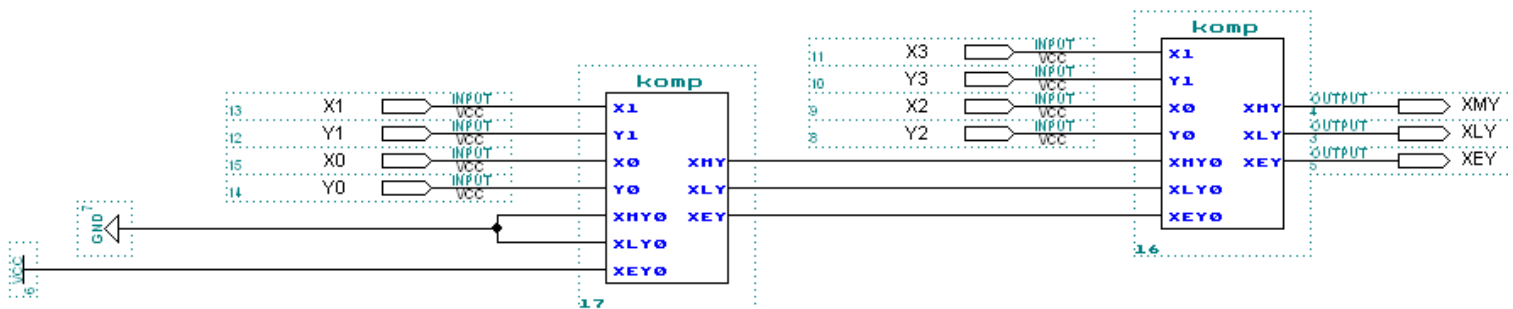
## Пункт 2. Схема компаратора с увеличенной вдвое разрядностью (сравниваются двоичные четырехбитные слова)



Тут мы на первом компараторе в XMY0, XLY0 подаем заземление '0' и симулируем, что 2 младших разряда (которых нет) равны, далее на 2 компаратор передаем значения с первого.

## Таблица истинности для п.2.

 

## Структурный VHD код п.2.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY punkt5 IS
PORT (x0: in std_logic_vector(1 downto 0);
      y0: in std_logic_vector(1 downto 0);
      x1: in std_logic_vector(1 downto 0);
      y1: in std_logic_vector(1 downto 0);
      xmy0, xly0, xey0 : in std_logic;
      xmy, xly, xey : out std_logic
);
end punkt5;

architecture behave of punkt5 is
  signal tmpxmy0, tmpxly0, tmpxey0: std_logic;
  component punkt4
    port(x: in std_logic_vector(1 downto 0);
         y: in std_logic_vector(1 downto 0);
         xmy0, xly0, xey0 : in std_logic;
         xmy, xly, xey : out std_logic
    );
  end component;

  begin
    cmp1: punkt4
      port map(x0, y0, xmy0, xly0, xey0, tmpxmy0, tmpxly0, tmpxey0);
    cmp2: punkt4
      port map(x1, y1, tmpxmy0, tmpxly0, tmpxey0, xmy, xly, xey);

  end behave;

  configuration con of punkt5 is
    for behave
      for cmp1, cmp2: punkt4
        use entity work.punkt4(behave);
      end for;
    end for;
  end con;

```

\*Симуляция в квартусе точно такая же, что и в максе с графическим представлением компаратов