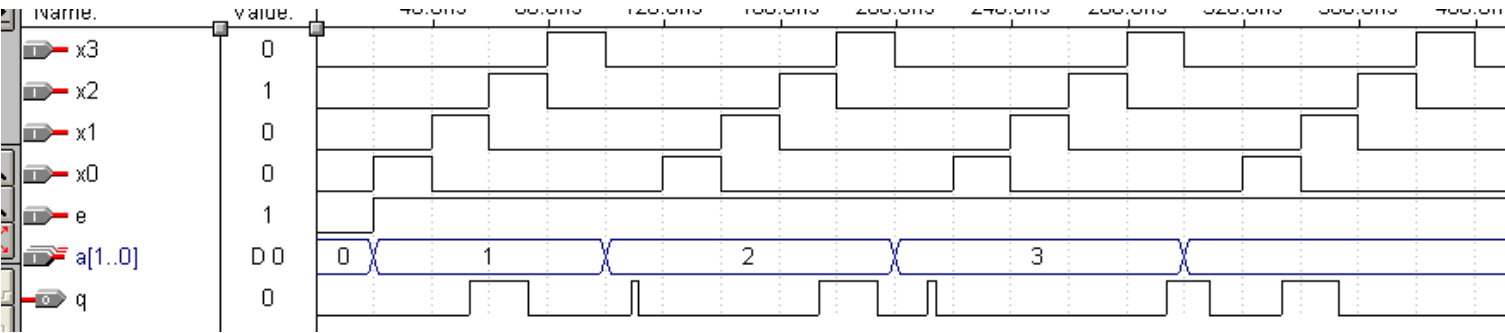


lab8

MUX - мультиплексор (Комбинационная логическая схема позволяющая выбирать с помощью управляющего (адресующего) слова один из нескольких входов и подавать сигнал с этого входа на общий выход)

1,2 пункт (MUX 4-1) графика, vhdl




X_0 -> X_3 - Входные сигналы MUX
E(Enable) - вкл, выкл
a1,a0 - адресные входы тух (если 1 -> x1, 0->x0 и тд тп)
q, qі выходы

3,4 пункт (MUX 64-1) графика, vhdl структурная


Расширенная разрадяность MUX 4-1
64 входа x
6 входов a

5 пункт 74153 тух

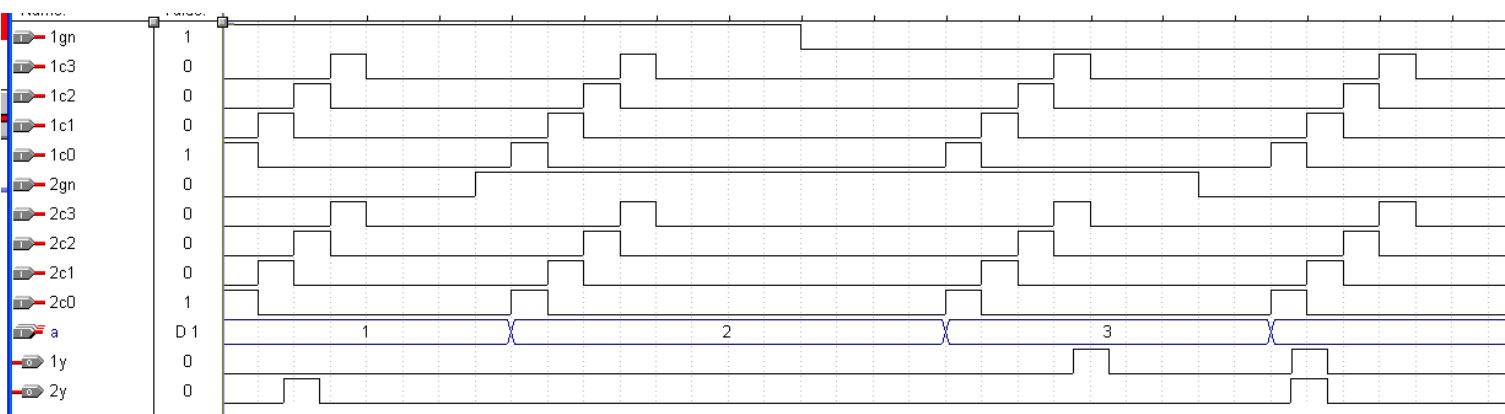

1сn,2сn входные сигналы
1gn,2gn управление указывают какому выходу работать (если 1gn = 1, 2gn=0 -> работает 2 выход, один мультиплексор; если 1gn =2gn = 0, работают оба)
а так же адресный сигнал
1у,2у - выходы

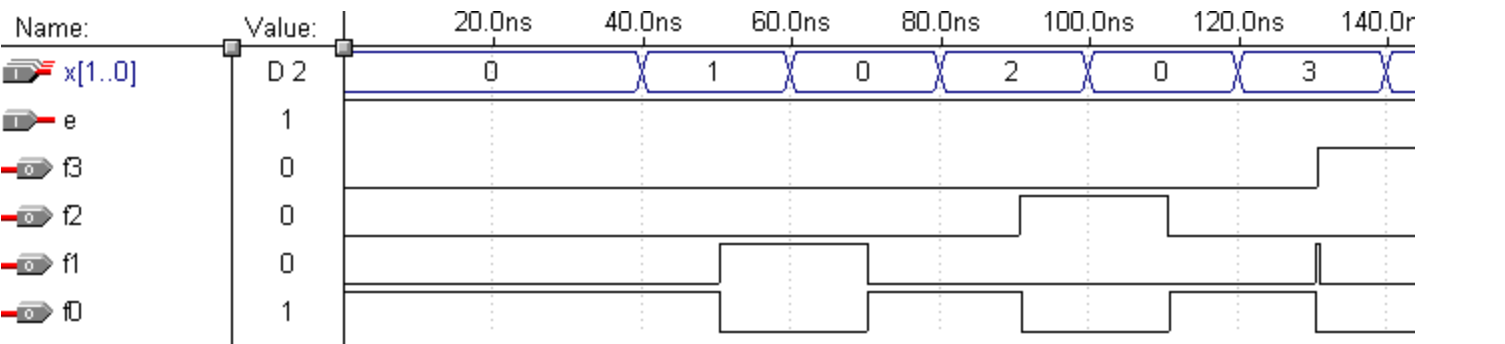6, 7 пункт dmх димультиплексор vhd, графика



подаются адресные сигналы, e = 1 -> выход тот сигнал, что задан в адресе

